

# Stylofon z efektem Vibrato

Brzeziński Radosław 277950

7 listopada 2025

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Wstęp</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Schemat układu i sposób działania</b>	<b>2</b>
2.1	Działanie multiwibratora astabilnego . . . . .	2
2.1.1	Faza ładowania kondensatora . . . . .	3
2.1.2	Faza rozładowania kondensatora . . . . .	3
2.2	Działanie stylofonu . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Symulacja oraz pomiary</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Projekt płytki drukowanej</b>	<b>7</b>

## 1 Wstęp


Projekt obejmuje zaprojektowanie, pomiary oraz wykonanie stylofonu z efektem vibrato, zbudowanego na bazie dwóch układów NE555. Częstotliwość dźwięku generowanego przez układ określana jest za pomocą stylusa. Im większa wartość rezystora, przez który układ zostaje w ten sposób zamknięty, tym wyższa częstotliwość dźwięku.

Pomysł na działanie układu zaczerpnięto z wcześniejszego zainteresowania projektowaniem syntezy dźwięków oraz efektów dźwiękowych.


Podstawowym źródłem wiedzy na temat budowy i działania układu były wcześniejsze wykłady oraz laboratoria, głównie zajęcia „Narzędzia CAD w projektowaniu układów elektronicznych”.

## 2 Schemat układu i sposób działania

### 2.1 Działanie multiwibratora astabilnego

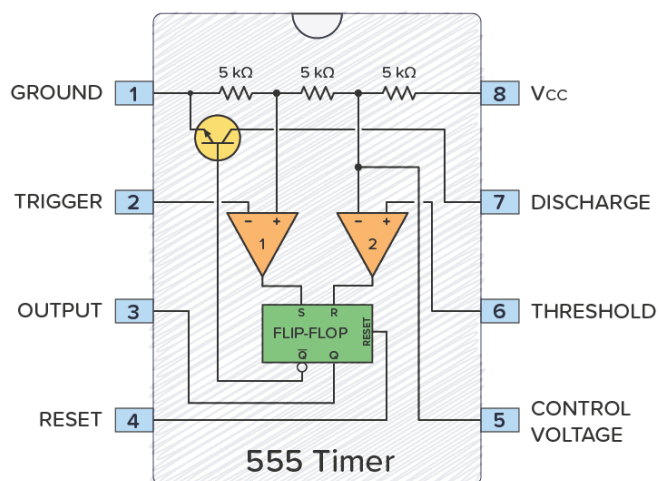

Rysunek 1: Licznik 555

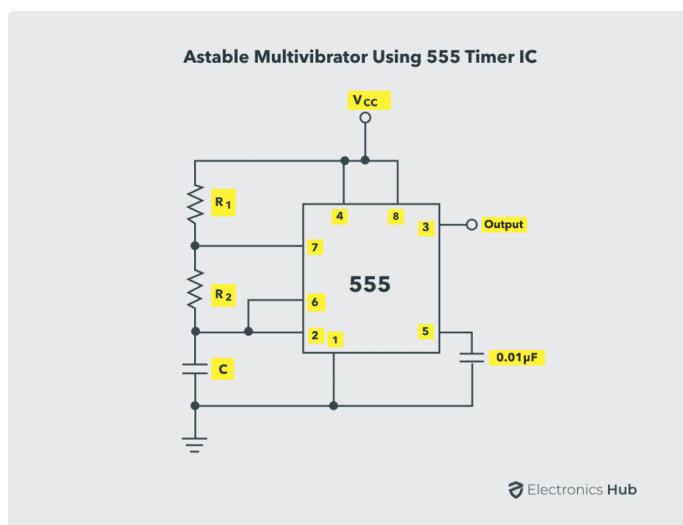

Rysunek 2: Multiwibrator astabilny

Działanie multiwibratora astabilnego składa się na dwie fazy.


### 2.1.1 Faza ładowania kondensatora

- Po włączeniu zasilania kondensator C zaczyna się ładować przez  $R_1 + R_2$
- Napięcie na kondensatorze  $V_c$  rośnie wykładniczo
- Gdy  $V_c$  osiągnie poziom  $2/3 V_{cc}$ , komparator 2 (TRESHOLD) ustawia przerzutnik RS a wyjście przechodzi w stan niski
- Transystor rozładowujący zostaje włączony i zaczyna rozładowywać kondensator przez  $R_2$


### 2.1.2 Faza rozładowania kondensatora

- Kondensator rozładowuje się przez  $R_2$  do momentu, aż napięcie spadnie poniżej  $1/3 V_{cc}$ .
- Komparator 1 (TRIGGER) resetuje przerzutnik RS a wyjście przechodzi w stan wysoki
- Transystor rozładowujący zostaje wyłączony i cykl rozpoczyna się od nowa

## 2.2 Działanie stylofonu

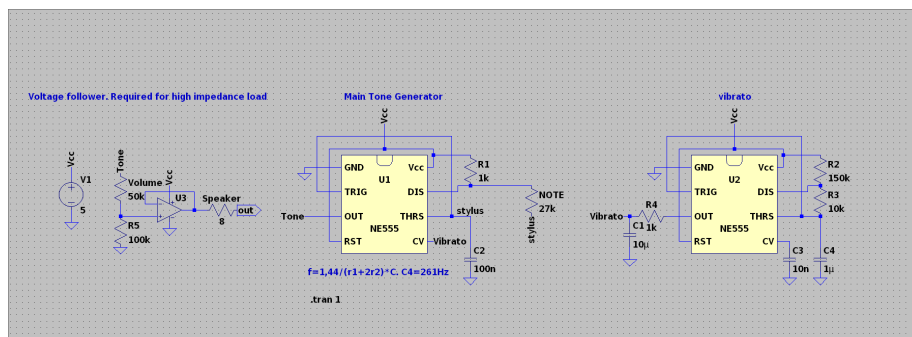

Rysunek 3: Schemat ideowy stylofonu

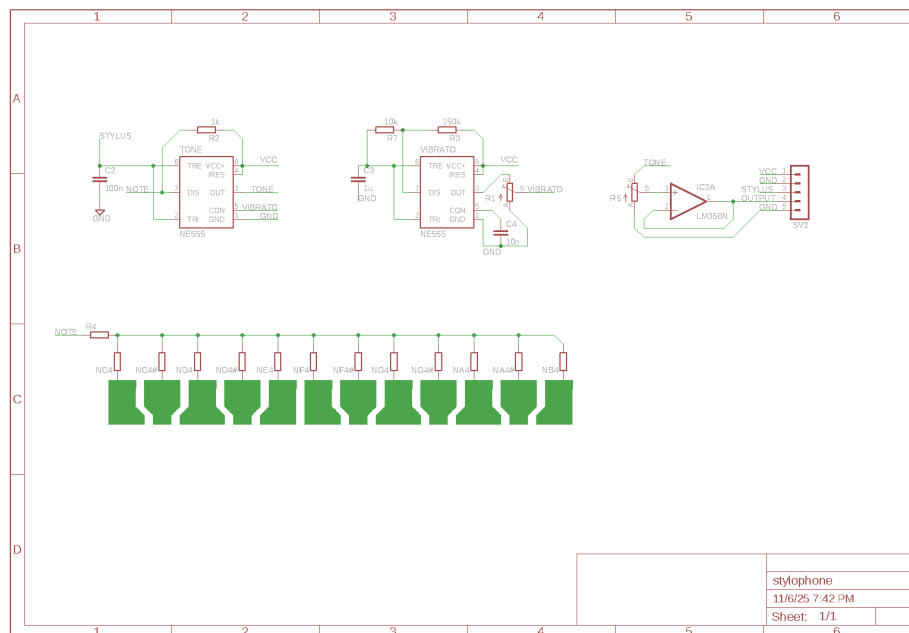

Rysunek 4: Schemat stylofonu

Stylofon składa się z dwóch układów NE555 pracujących w trybie multiwibratora astabilnego. Rezystor R2 układu generatora dźwięku został zastąpiony zestawem rezystorów oraz stylusem, który umożliwia wybór częstotliwości generowanego dźwięku. Wejście Control Voltage, kontrolujące napięcie graniczne, podłączone jest przez filtr dolnoprzepustowy do kolejnego układu NE555, również pracującego jako multiwibrator astabilny, co daje efekt vibrato. Filtr jest niezbędny do odfiltrowania wyższych harmonicznych z przebiegu prostokątnego generowanego przez układ. Wyjście generatora dźwięku podłączone jest do wzmacniacza operacyjnego w układzie voltage follower, co pozwala na podłączenie głośników o wyższej impedancji.


### 3 Symulacja oraz pomiary

Analizie podano następujące parametry


- Wyjście układu dźwięku oraz układu vibrato
- Przebieg wyjścia licznika 555 Tone
- Przebiegi ładowania i rozładowywania kondensatorów obu multiwibratorów
- Natężenie prądu pobieranego przez układ

- Wpływ potencjometru  $R_{Volume}$


Analiza przeprowadzona jest dla napięcia  $V_{cc} = 5V$ , ponieważ układ przystosowany jest do zasilania przez port USB

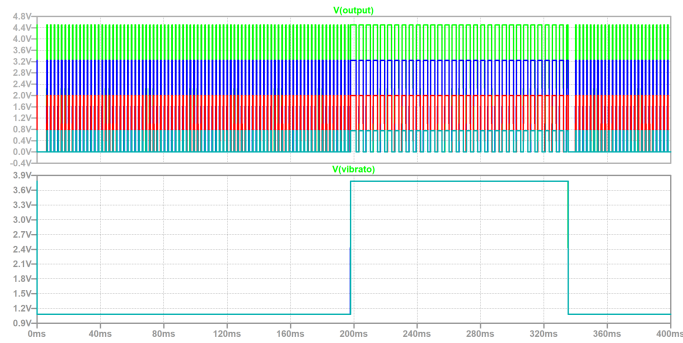


Rysunek 5: Przebiegi wyjść, dźwięku oraz vibrato

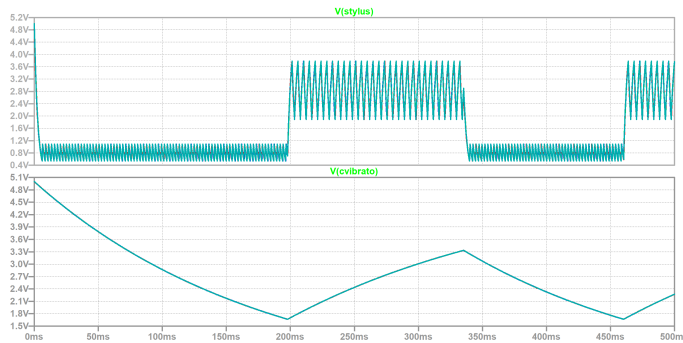

Rysunek 6: Przebiegi ładowania i rozładowania kondensatorów

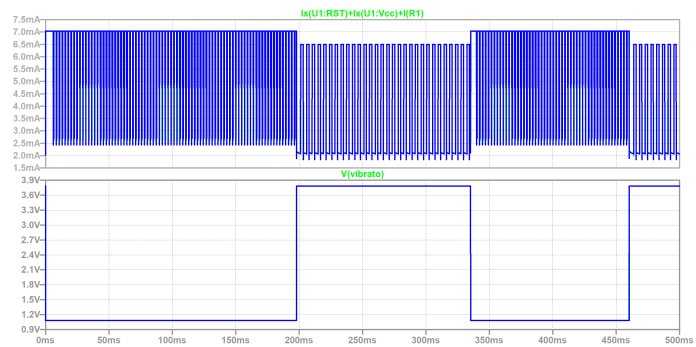


Rysunek 7: Przebieg natężenia prądu źródła

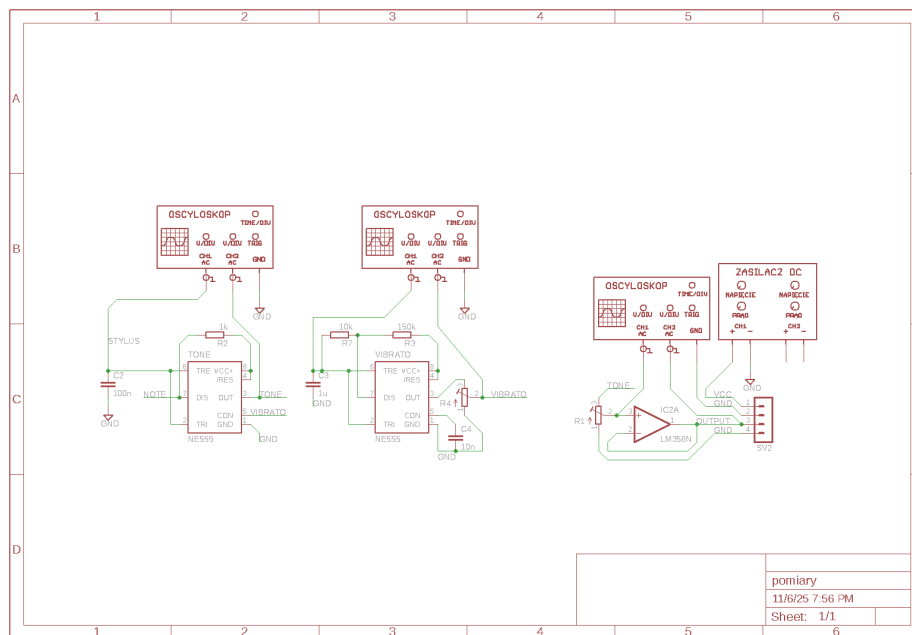

Rysunek 8: Schemat pomiarowy układu

## 4 Projekt płytki drukowanej

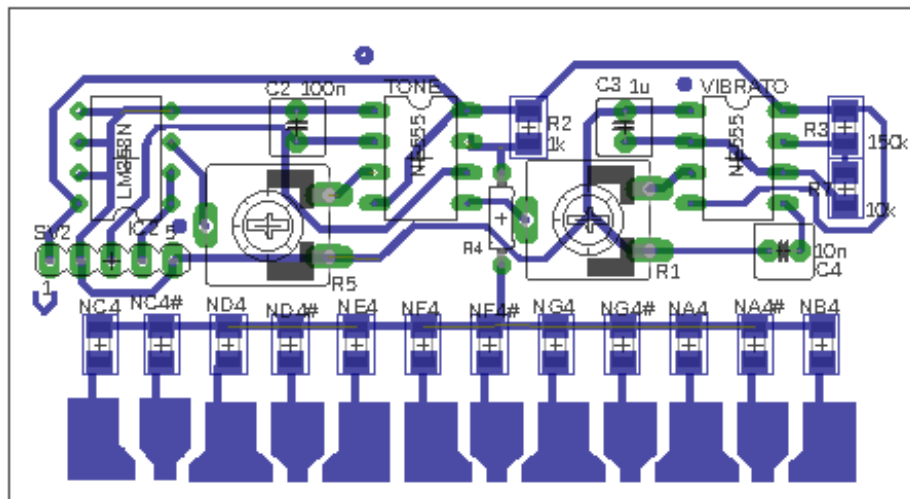

Rysunek 9: Projekt płytki PCB